


Aufgabe 1

Ergänzen Sie die Schaltbelegungstabelle (Wahrheitstabelle) der UND-Schaltung:

Eingangszustand		Ausgangszustand
A	B	X
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Aufgabe 2

- Ermitteln Sie den Ausgangszustand folgender Schaltung:
- Erstellen Sie eine Schaltbelegungstabelle für die Schaltung, die die Ausgangszustände für alle möglichen Eingangszustände darstellt.

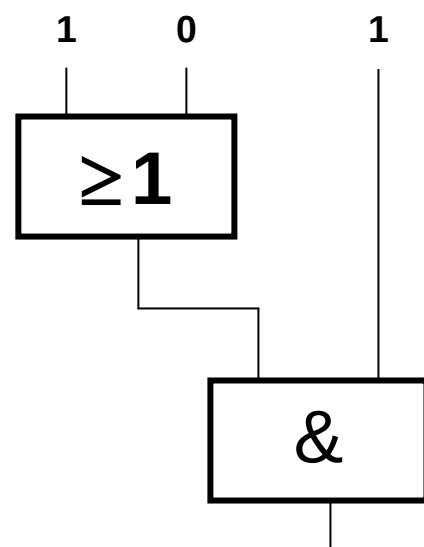

Aufgabe 3

- Welchen Ausgangszustand hat nebenstehende Schaltung?

Tragen Sie in der Zeichnung bei jedem der vier Schaltelemente den Ausgangszustand ein.

- Wie viele verschiedene Eingangszustände kann die Schaltung haben?

